

## 2014~2015 上学期《数字逻辑》A卷

### 一. 填空题 (每题1分, 共12分)

1.  $(529)_{10} = ( \quad )_2 = ( \quad )_{16}$
2.  $(-124)_{10} = ( \quad )_{12} = ( \quad )_{16}$
3. 函数  $F = AB$  的最小项表达式是 ( )
4. 分析 ( ) 异步时序逻辑电路时, 要用到现态表和总态图
5. 若施密特触发器的正向阈值电压是  $3.2V$ , 负向阈值电压是  $1.7V$ , 则其回差电压是 ( )  $V$
6. 三态门在禁止状态下, 输出 ( )
7. 正逻辑的与门与负逻辑的 ( ) 门等效
8. 余3码  $0110\ 0101\ 1000$  对应的十进制数是 ( )
9. 若采用奇校验, 当信息位为  $010011$  时, 校验位应是 ( )
10. 要消除  $F(A, B, C) = AB + AC$  对应的电路中可能出现的险象, 则应增加的冗余项是 ( )

### 二. 单选题 (每题2分, 共20分)

1. 如果8线优先编码器  $I_0, I_2, I_4, I_6$  输入端都为有效电平, 输入是高电平有效, 则编码器输出是 (  $I_1$  优先级最高 )  
A. 110    B. 010    C. 100    D. 000
2. 如果比较器 74HC85 的输入  $A=1101$ ,  $B=1011$ , 则其输出为  
A.  $A > B = 0, A < B = 0, A = B = 1$  ;    B.  $A > B = 1, A < B = 0, A = B = 0$   
C.  $A > B = 0, A < B = 1, A = B = 0$  ;    D.  $A > B = 1, A < B = 1, A = B = 0$

3. 将8421BCD码表示的十进制数  $(00111001)_{8421} + (00111001)_{8421}$  的正确结果是 <sup>相加后</sup>
- A  $(01110010)_{8421}$  B  $(01101000)_{8421}$  C  $(01111000)_{8421}$  D  $(01100010)_{8421}$
4. 由与非门构成的基本R-S触发器维持1方程的约束条件是
- A  $RS=0$  B  $RS=1$  C  $R+S=1$  D  $R+S=0$
5. 下降沿触发的触发器, 其状态翻转发生时刻是
- A  $CP=0$  时 B  $CP=1$  时 C,  $CP$  由0变1时 D.  $CP$  由1变0时
6. 三八译码器74138能正常工作的前提是三个使能端  $S_1, \bar{S}_2, \bar{S}_3$  必须接成
- A 011 B 100 C 000 D 111
7. 把串行输入的二进制数10110110串行移位(最先移入0)到一个8位移寄存器中, 设寄存器的初使状态为11100100, 在二个时钟脉冲之后, 该寄存器的状态为
- A 10101110 B 10110110 C 10111001 D 00100110
8. 具有8个输出端, 16个输入端, 48个与项的PLA容量是
- A 16-48-8 B 8-16-48 C 16-8-48 D 48-8-16
9. 对完全给定原始状态表中的7个状态A、B、C、D、E、F、G进行化简, 若有(AB)、(BC)、(EF)、(FG)等项, 则最简状态表中有几个状态
- A 5 B 4 C 7 D 3
10. 若二输入或非门的输出为1, 则其输入为
- A 11 B 00 C 01 D 10

### 三. 化简题 (10分)

把  $F(ABCD) = AB\bar{C}\bar{D} + BC\bar{D} + \sum m(2, 3, 12) + \sum d(1, 4, 11, 14)$  化成最简“与-或”式和最简“或-与”式

#### 四. 分析题 (每小题9分, 共18分)

##### 1. 分析图1所示组合逻辑电路 (包问3分)

1). 写出输出函数表达式

2). 列出真值表

3). 说明电路功能

 


图1

##### 2. 分析图2所示脉冲异步时序逻辑电路 (包问3分)

1). 写出输出函数表达式

2). 作出状态表和状态图

3). 说明电路功能

作出 $Q_2, Q_1, Q_0$ 的波形图

 


图2

#### 五. 设计题 (每小题9分, 共27分)

1. 用四选一多路选择器设计一个三变量ABC校验位产生电路 (用ABC作地址选择端)

2. 作出“101”序列检测器的 Moore 型原始状态图和状态表 (101序列不可以重叠)

3. 用D触发器实现下面二进制状态表的同步时序逻辑电路

$y_3$	$y_2$	$y_1$	$y_3^{n+1}y_2^{n+1}y_1^{n+1}/Z$	
			$x=0$	$x=1$
0	0	0	010/0	110/0
0	1	0	100/0	101/0
1	1	0	101/0	100/0
1	0	0	000/1	000/0
1	0	1	000/0	000/1

#### 六. 综合应用题 (13分)

下图是4位二进制加法计数器74LS561的引脚图和引脚示意图 (0为高位输入)。其中0C为三态输出控制端, 00C为与时钟同步的进位输出

出。高电平有效。其它各输入端的功能见功能表。

- 1). 说明这个计数器的清零和预置控制信号各有哪几种组合方式(6分)
- 2). 若用该计数器构成十进制计数器, 试给出一组设计方案, 画出连接图。(7分)

	$Q_A$	$Q_B$	$Q_C$	$Q_D$
$\overline{SLOAD}$				$\overline{OOC}$
$\overline{ALOAD}$				$\overline{ALCR}$
$\overline{CP}$				$\overline{SLCR}$
	A	B	C	D
				$\overline{OC}$

$\overline{OC}$	$\overline{SLOAD}$	$\overline{ALOAD}$	$\overline{SLCR}$	$\overline{ALCR}$	$\overline{CP}$	D C B A	$Q_D Q_C Q_B Q_A$
1	x	x	x	x	x	x x x x	高阻
0	0	1	1	1	↑	d c b a	d c b a
0	x	0	1	1	x	d c b a	d c b a
0	x	x	0	1	↑	x x x x	0 0 0 0
0	x	x	x	0	x	x x x x	0 0 0 0
0	1	1	1	1	↑	x x x x	加法计数